



Нумо досліджувати!

6.5 Що станеться, якщо додати більше джерел живлення в електричне коло?**1. Запитання:**

Як змінюється яскравість лампочки при підключенні додаткових батарейок в електричне коло?

2. Зробіть припущення.

3. Проведіть дослідження та запишіть ваші результати.

Електрична схема	Яскравість лампочки	Електричний струм в амперах (А)

4. Обговоріть результати та зробіть висновок.

а. Чи співпали ваші припущення з отриманими результатами?

так ні

б. Висновок:



Нумо досліджувати!

6.5 Що станеться, якщо додати більше джерел живлення в електричне коло?

1. Запитання:

Чи впливає додавання більшої кількості батарейок на роботу пристрою?

2. Зробіть припущення.

3. Проведіть дослідження та запишіть ваші спостереження.

а. Намалюйте схему електричного кола.

Замкніть вимикач. Що ви спостерігаєте? _____

б. Додайте до електричного кола ще один елемент живлення. Намалюйте схему електричного кола.

Замкніть вимикач. Що ви спостерігаєте? _____

4. Обговоріть результати та зробіть висновок.

а. Чи співпали ваші припущення з отриманими результатами?

так ні

б. Висновок:
