



Нумо досліджувати!

6.8 Як безпечно користуватись електроенергією?

1. Запитання:

Які наслідки короткого замикання?

2. Проведіть дослідження та запишіть ваші спостереження.

а. Створіть просте електричне коло. Намалюйте його електричну схему.

Замкніть вимикач. Лампочка світиться?

б. З'єднайте дві канцелярські скріпки. Намалюйте схему кола.

Лампочка продовжує світити?

в. Покладіть скребок кухонний замість проводу в електричне коло. Що ви спостерігаєте?

3. Обговоріть результати та зробіть висновок.
